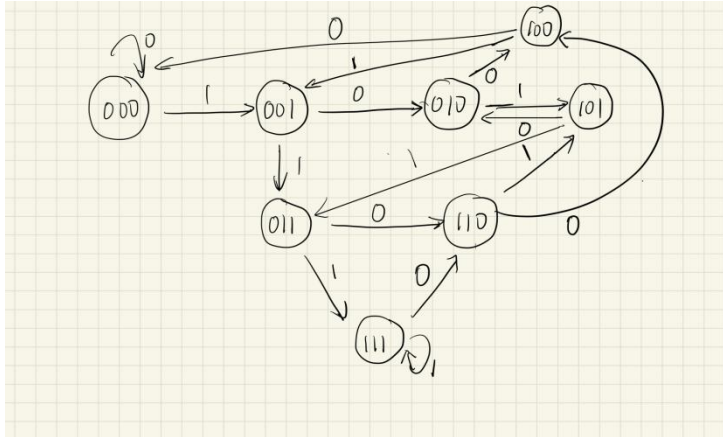


NAME: MENGYU RAO
 MU ID: 19104294
 FZU ID: 831903230

CS220 Computer Architecture
 Digital Logic Design
 Practical 8

state diagram:



Transition Table:

			X	
y2	y1	y0	0	1
0	0	0	0 0 0	0 0 1
0	0	1	0 1 0	0 1 1
0	1	0	1 0 0	1 0 1
0	1	1	1 1 0	1 1 1
1	0	0	0 0 0	0 0 1
1	0	1	0 1 0	0 1 1
1	1	0	1 0 0	1 0 1
1	1	1	1 1 0	1 1 1
			y2 y1 y0	y2 y1 y0

Modified Transition Table:

Prentent State			X	Next State			J2	K2	J1	K1	J0	K0
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
0	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
1	0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	1
1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1
0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0
0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0

0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0
1	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0
1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0

K-Maps and Excitation Equations for J-K Flip Flops:

J_2 :

$y_2.y_1$ $y_0.X$	00	01	11	10
00	0	1	1	0
01	0	1	1	0
11	0	1	1	0
10	0	1	1	0

$$J_2 = y_1$$

$$K_2 = \overline{y_1}$$

J_1 :

$y_2.y_1$ $y_0.X$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	1	1
10	1	1	1	1

$$J_1 = y_0$$

$$K_1 = \overline{y_0}$$

J_0 :

$y_2.y_1$ $y_0.X$	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	1	1	1	1
11	1	1	1	1
10	0	0	0	0

$$J_0 = X$$

$$K_0 = \overline{X}$$

