



**CS220 Computer Architecture**  
**Digital Logic Design**  
**Practical 5**

**Part A**


**true table:**


J <sub>n</sub>	K <sub>n</sub>	Q <sub>n+1</sub>
0	0	Q <sub>n</sub>
0	1	0
1	0	1
1	1	$\overline{Q_n}$
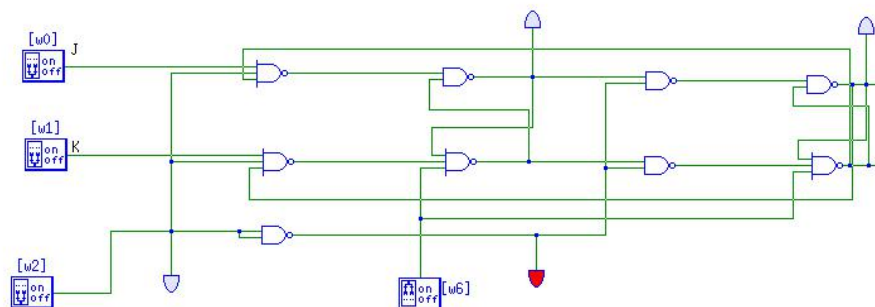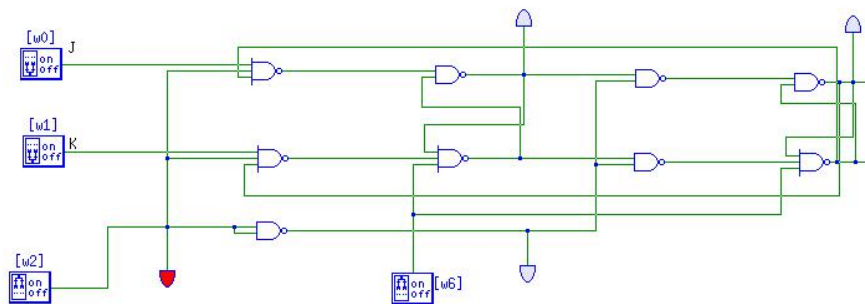
$$J = 0 \quad K = 0 \quad Q_{n+1} = Q_n$$





$$J = 0 \quad K = 1 \quad Q_{n+1} = 0$$

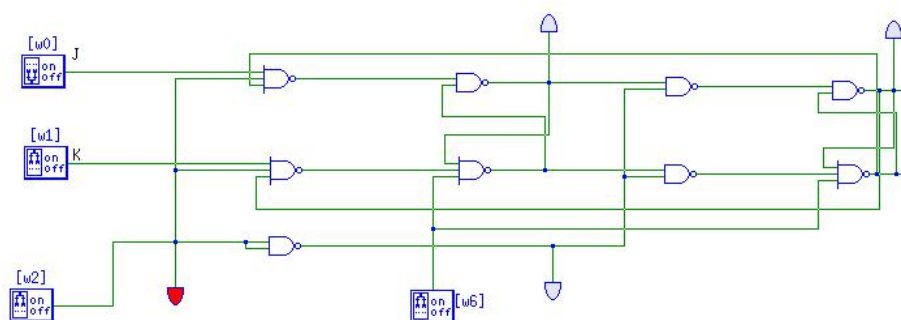


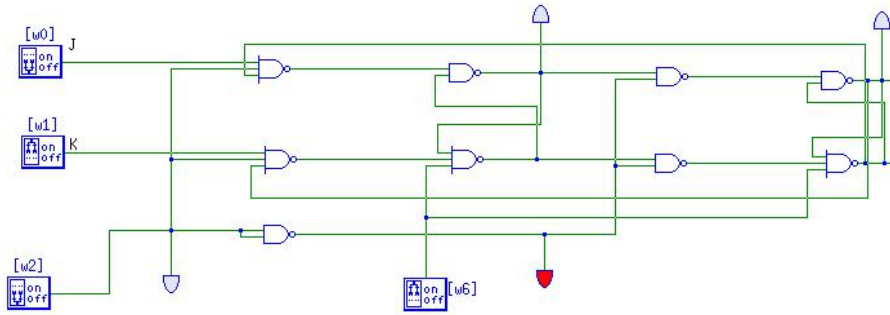


$$J=1 \quad K=0 \quad Q_{n+1}=1$$

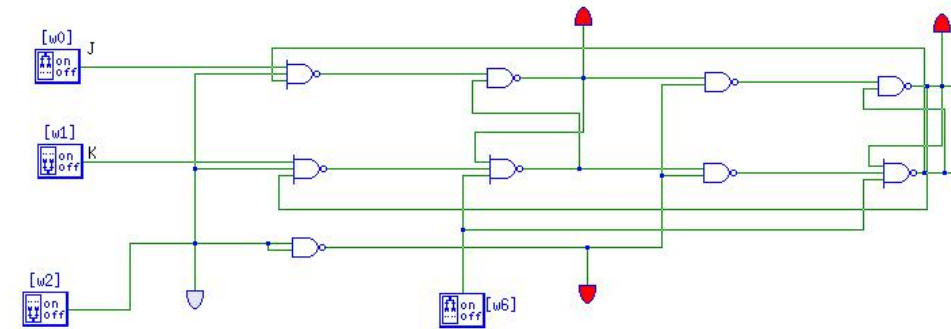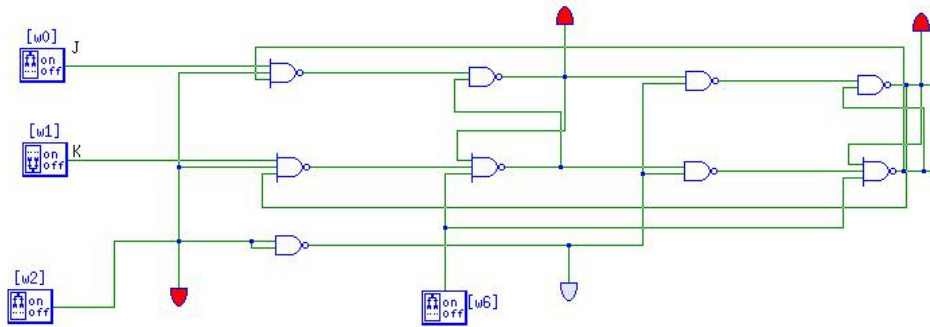


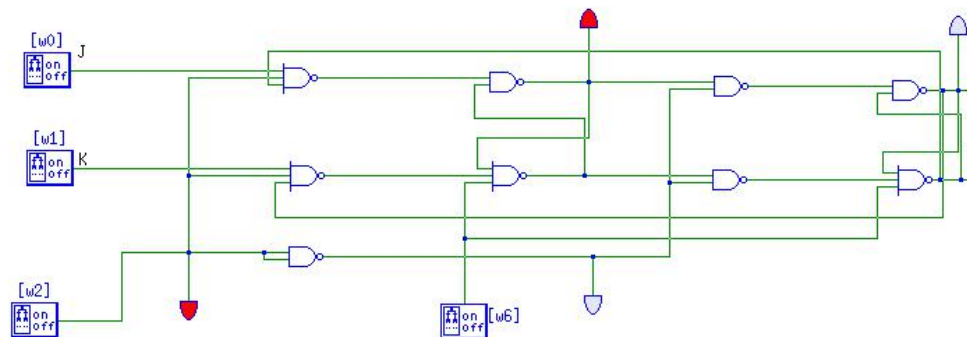
$$J=1 \quad K=1 \quad Q_{n+1}=\overline{Q_n}$$



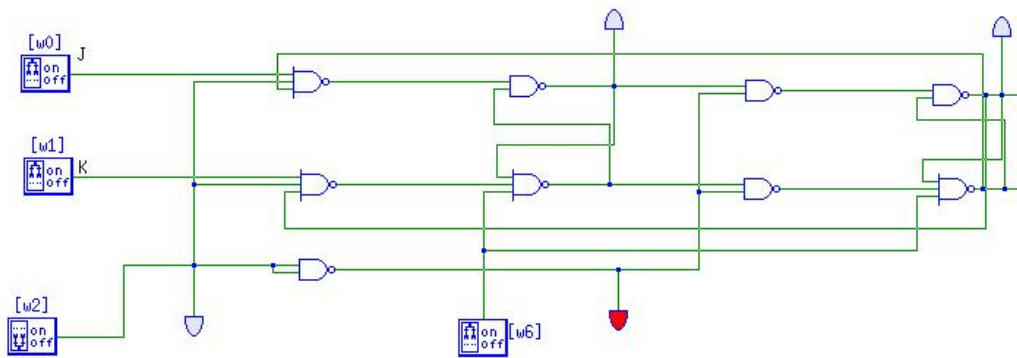


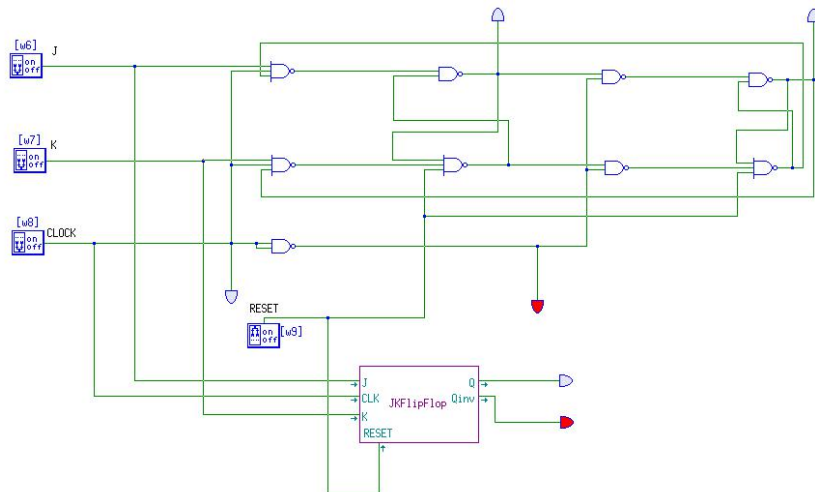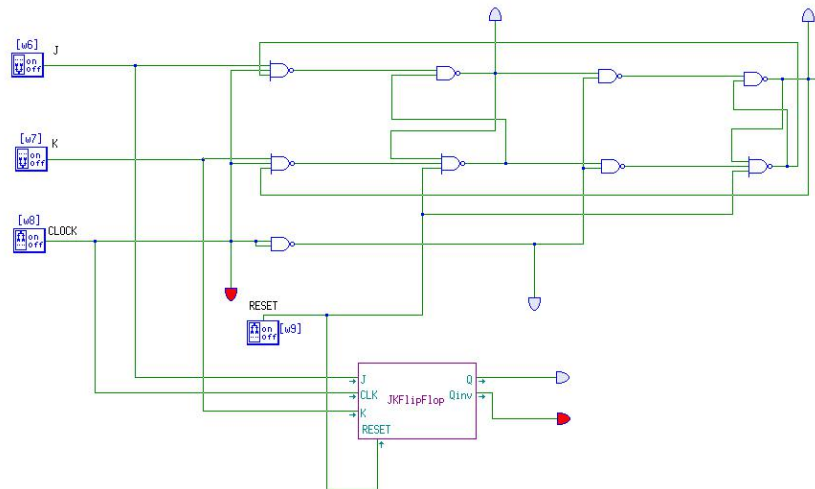
## Part B

$$J = 0 \quad K = 0 \quad Q_{n+1} = Q_n$$





$$J = 0 \quad K = 1 \quad Q_{n+1} = 0$$



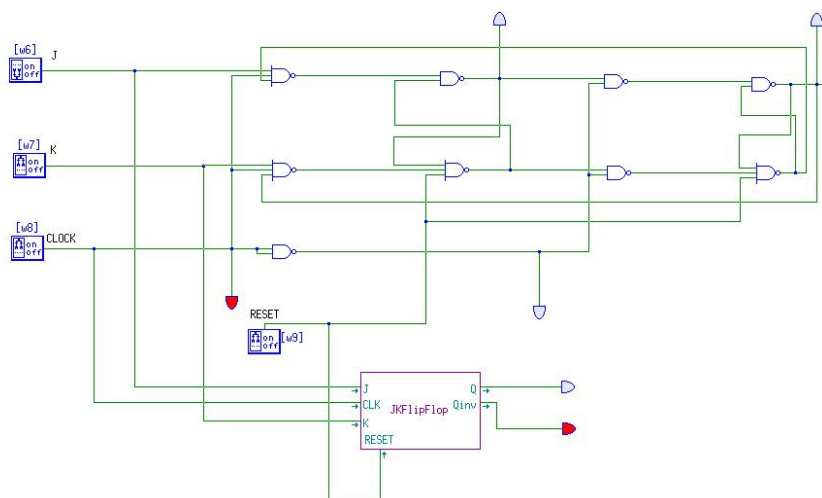


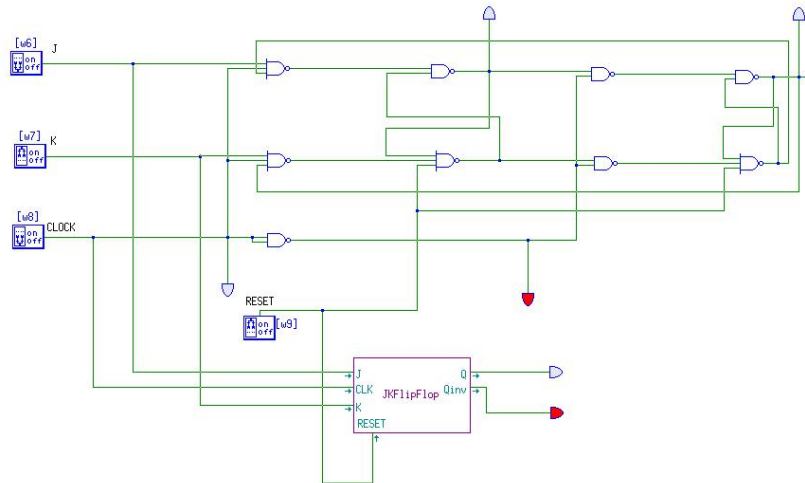

$$J=1 \quad K=0 \quad Q_{n+1}=1$$

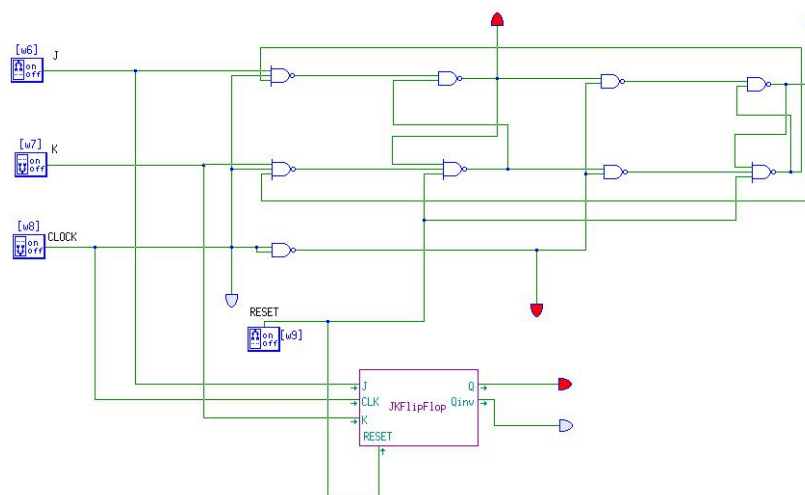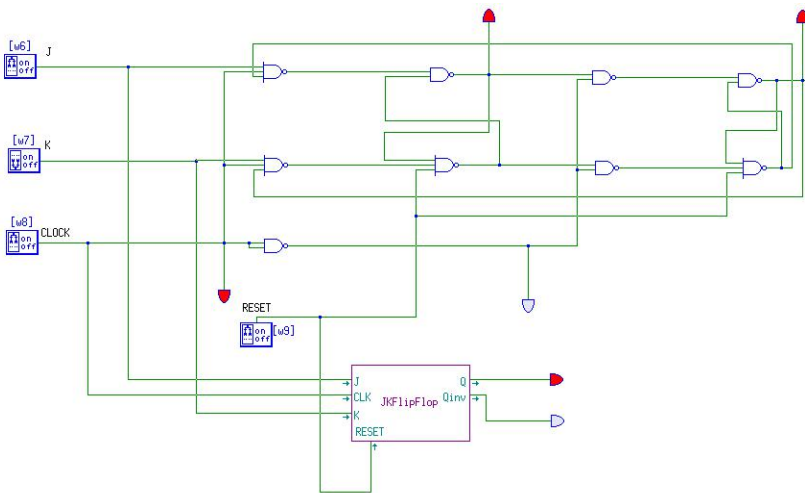

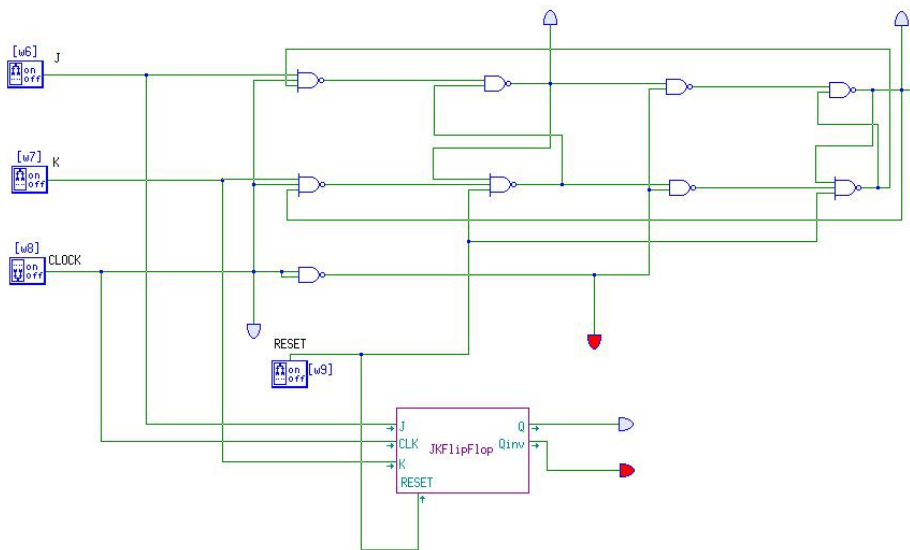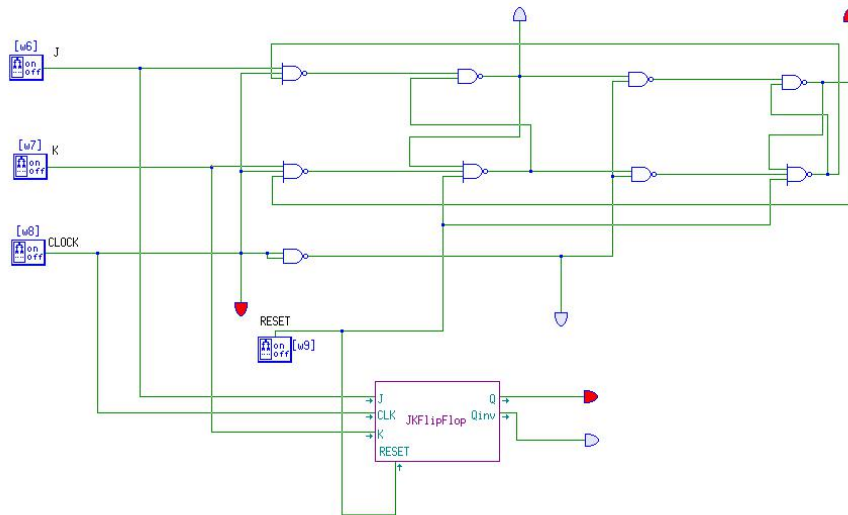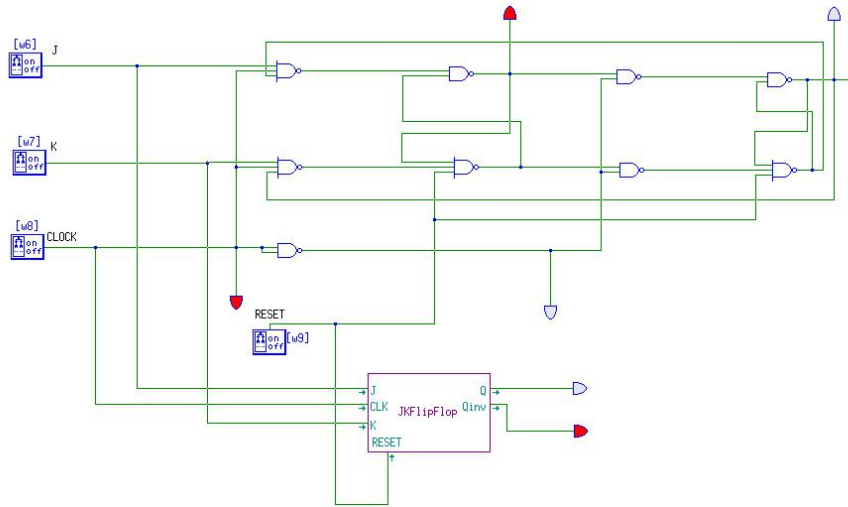
$$J=1 \quad K=1 \quad Q_{n+1}=\overline{Q_n}$$




Part C

A	B	Number
0	0	0
0	1	1
1	0	2
1	1	3


Number 0:

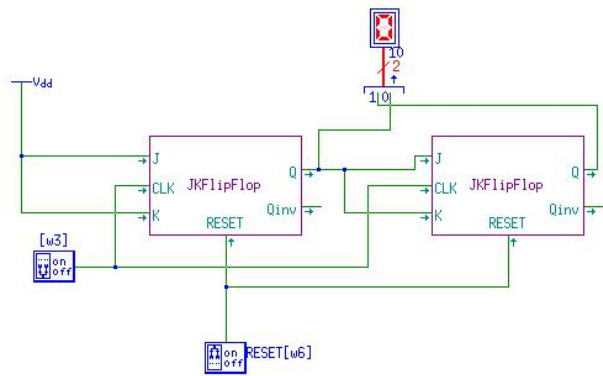

Number 1:

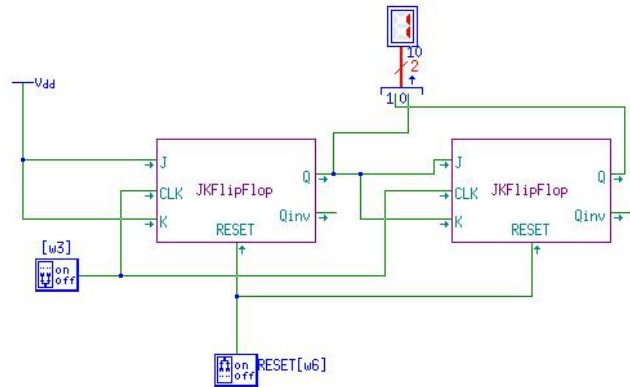

Number 2:

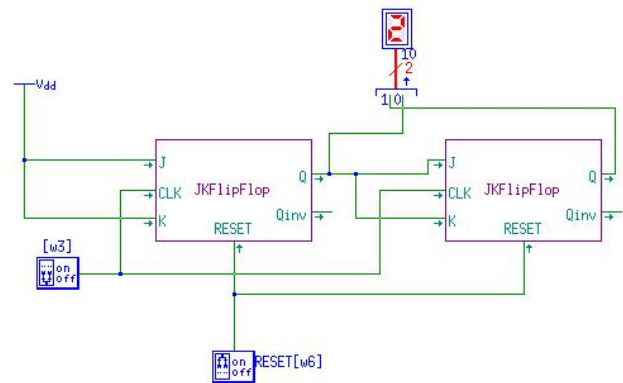

**Number 3:**

