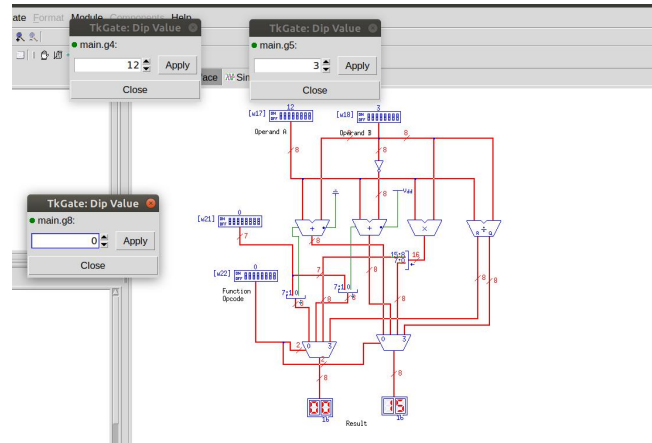


NAME: MENGYU RAO
MU ID: 19104294
FZU ID: 831903230


CS220 Computer Architecture Digital Logic Design Practical 9

Addition:

$$12 + 3 = 15$$




$$3 + 7 = 10$$

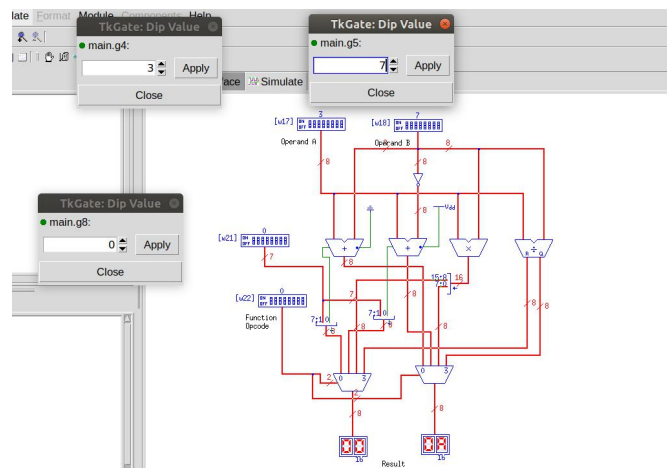


Subtraction:

$$12 - 3 = 9$$

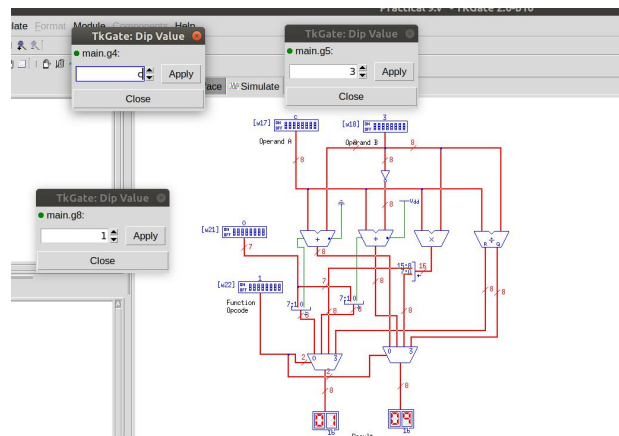


$15 - 7 = 8$

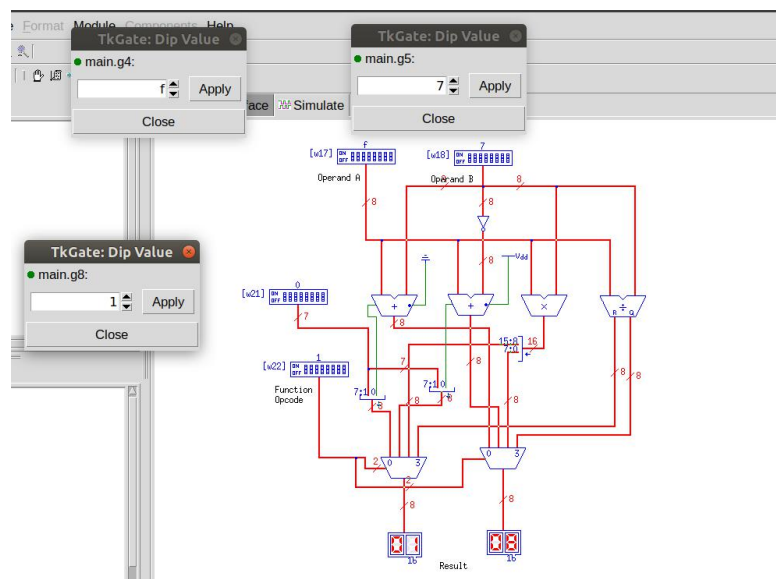


Multiplication:

$10 \times 3 = 30$

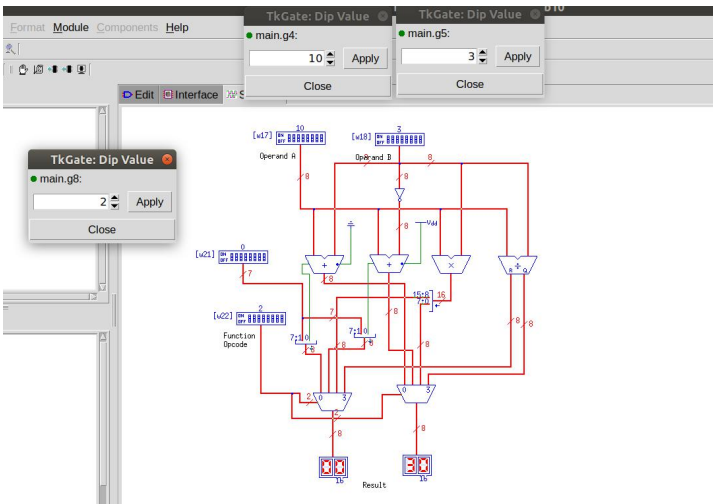


$2 \times 3 = 6$

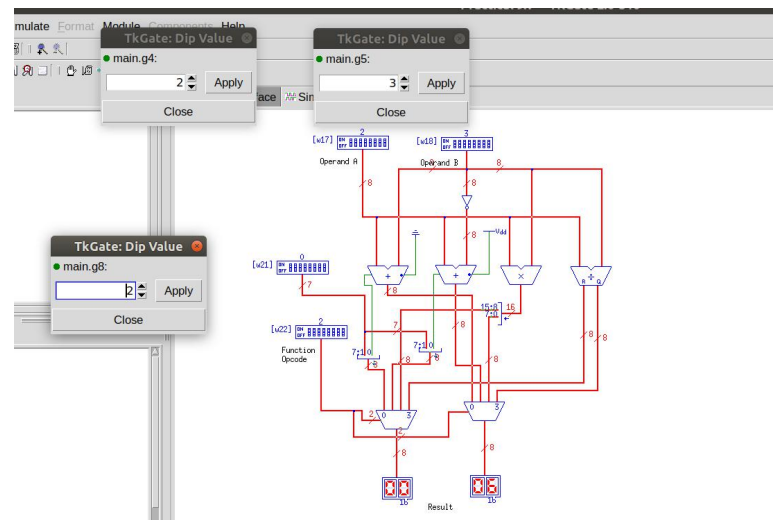

Division

$$5 \div 2 = 2 \dots 1$$

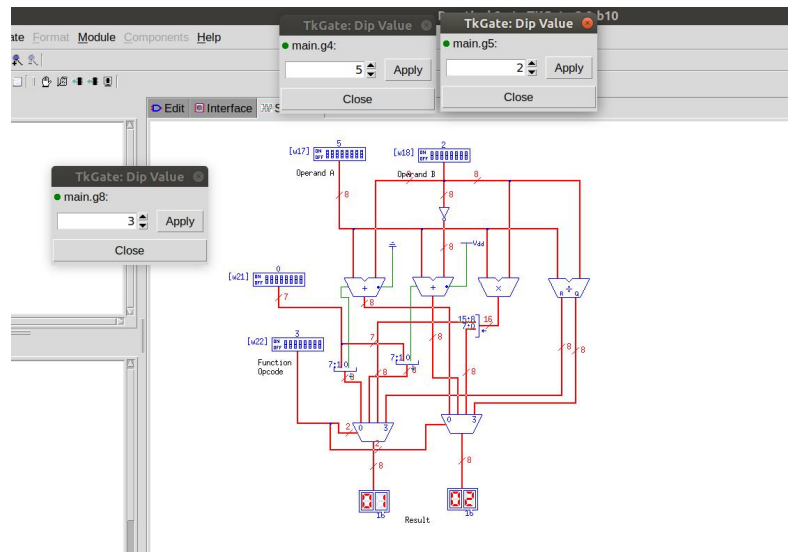

$$13 \div 4 = 3 \dots 1$$

